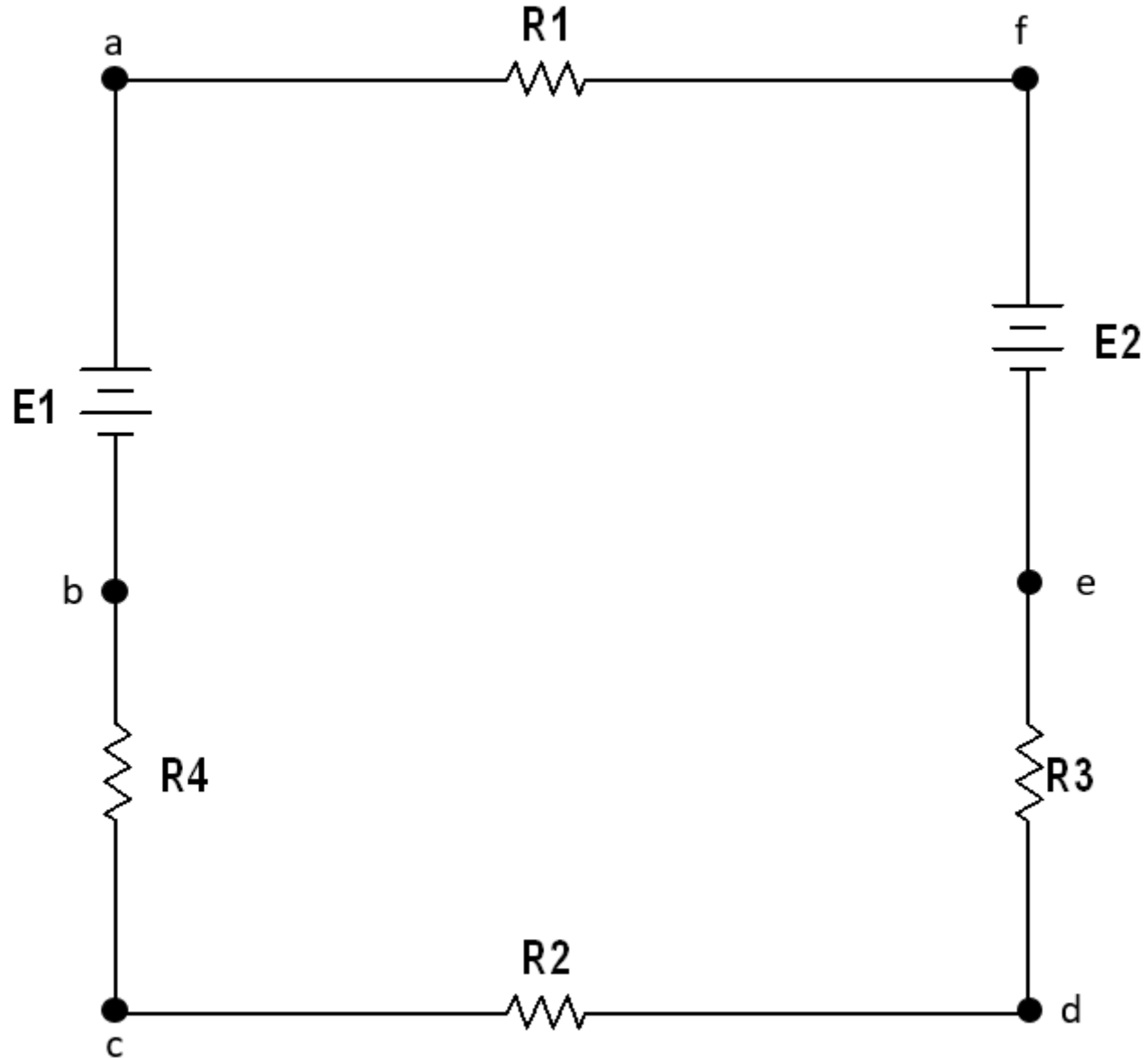


## Practica calificada – circuito serie



$V_{ae} =$

$V_{ce} =$

$V_{fd} =$

$V_{ac} =$



$V_{da} =$

$V_{fc} =$

Nombres y Apellidos

---
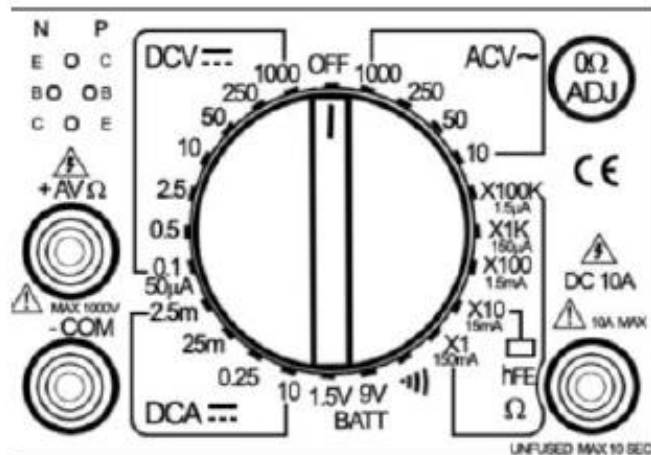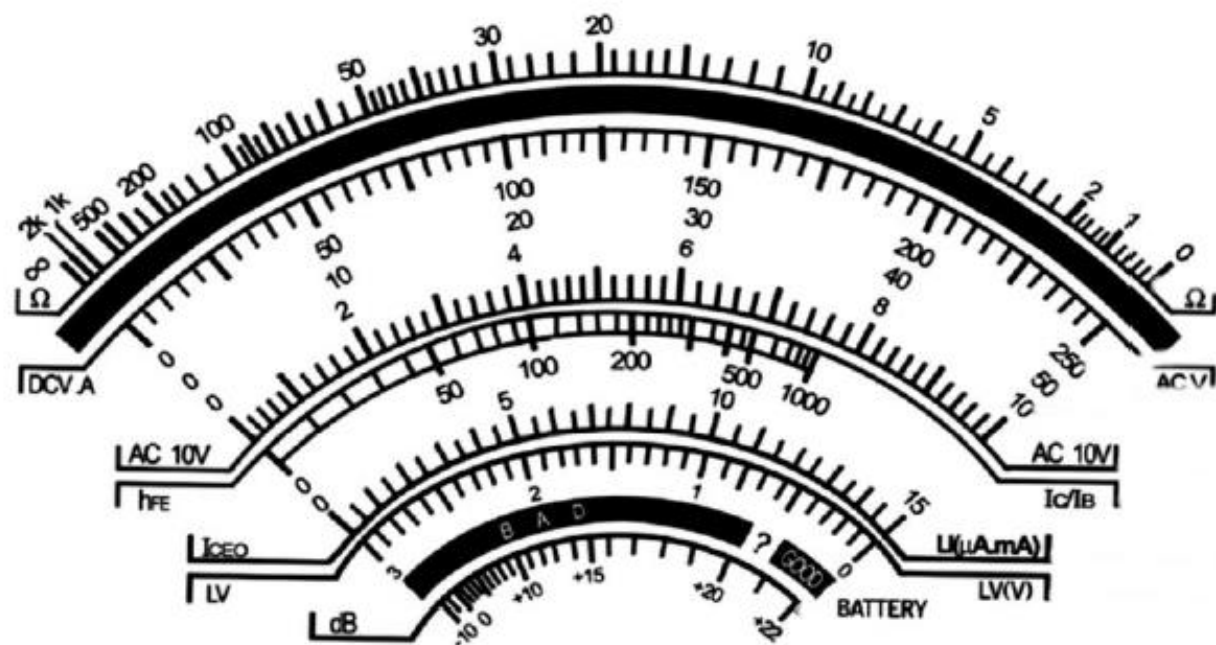
# ESCALA - MULTÍMETRO ANALÓGICO – OHMIM. VOLTIM. Y AMPERIM.



# ESCALA - MULTÍMETRO ANALÓGICO – OHMIM. VOLTIM. Y AMPERIM.

