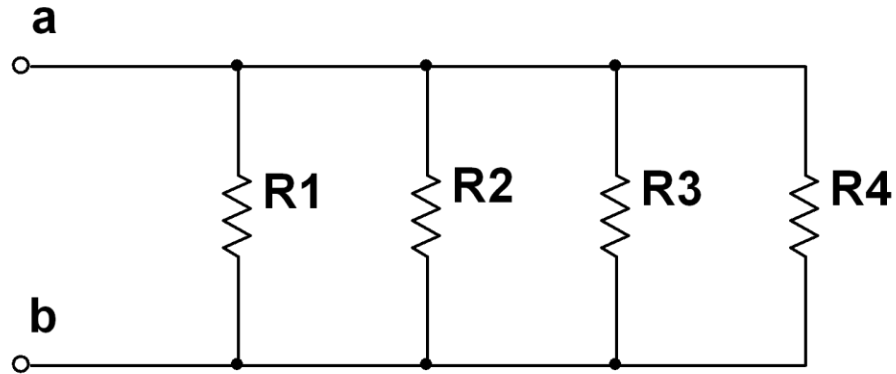


PRACTICA CALIFICADA – CIRCUITO PARALELO – DETERMINAR RESISTENCIA TOTAL O EQUIVALENTE

Nombres y Apellidos: _____ Grado y Sección _____



R1=


R3=

Rab=

R2=

R4=

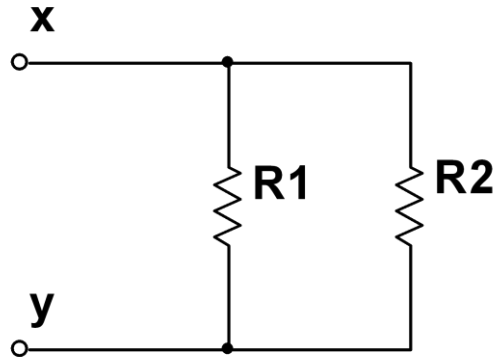Nota: Simular en App o software en línea.




R1=

R2=

Rxy=

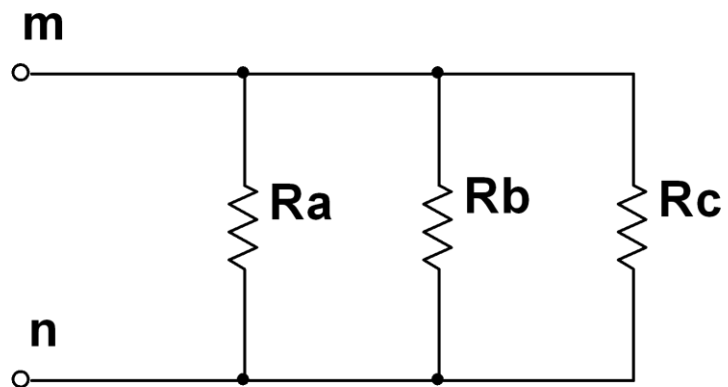Nota: Simular en App o software en línea.



Ra=

Rb=

Rc=

Rmn=

Nota: Simular en App o software en línea.